

<http://rpi-courmemin-vernou.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article40>

RPI

Les électriciens

- Archives - Archives 2008/2009 -



Date de mise en ligne : jeudi 19 février 2009

Copyright © RPI Courmemin / Vernou-en-Sologne - Tous droits réservés

JEU QUESTIONS -REPONSES

Matériel

- boîte à chaussure
- feuille
- papier aluminium
- pile
- ampoule
- support d'ampoule
- ruban adhésif
- 3 fils électriques

Fabrication du jeu

1- Découpez un trou dans la boîte à chaussures.

Mettez la pile à l'intérieur et attachez deux fils électriques à la pile et attachez un des deux fils électriques au support d'ampoule.

2-Scotchez la pile puis accrochez la dernière pince au support d'ampoule.

3-Choisissez un thème, écrivez les questions et les réponses sur une feuille. Faites des trous devant les questions et les réponses puis accrochez du papier aluminium. S'ils se touchent, isolez-les.

ET ESSAYEZ-LE !!!